



# Progetti reali con ARDUINO

**Introduzione alla scheda Arduino (parte 4<sup>a</sup>)**

**giugno 2013 – Giorgio Carpignano**

**I.I.S. PRIMO LEVI**


**C.so Unione Sovietica 490 (TO)**

Materiale didattico: [www.iisprimolevi.it](http://www.iisprimolevi.it)


 
## Conversione digitale delle tensioni analogiche

- La conversione della tensione da analogico a digitale (ADC) provoca la perdita di alcune informazioni. Nella figura sono stati convertiti (**digitalized point**) solo in alcuni momenti della forma d'onda, ovvero nei punti di campionamento (**sample point**).



# Conversione digitale delle tensioni analogiche (ADC) e viceversa (DAC)

- Esistono molti valori per ogni singolo punto campionato e non solo un livello alto o basso
- Il numero dei valori o stati è definito come la “**risoluzione della conversione**”
- I valori normali più utilizzati sono:
  - $2^8 = 256$  (da 0 a 255 stati)
  - $2^{10} = 1024$  (da 0 a 1023 stati) (arduino uno)
  - $2^{12} = 4096$  (da 0 a 4095 stati) (arduino due)
  - $2^{16} = 65536$  (da 0 a 65535 stati)

# Conversione digitale delle tensioni analogiche

- Arduino UNO (ATmega328) dispone di **6** ingressi **ADC** (**ADC = convertitore analogico-digitale**)
- Sono in grado di leggere una tensione analogica compresa tra **0V** ( $V_{\min}$ ) e **5V** ( $V_{\max}$ )
- La risoluzione dell'ADC è di **10-bit (1024 stati)**
- In altre parole, la tensione più piccola associata al bit meno significativo che il convertitore riesce a discriminare (**Arduino UNO**) vale:

$$V_{\text{LSB}} = (V_{\max} - V_{\min}) / 1024 = (5 - 0) / 1024 = 4,88 \text{ mV}$$

mentre per **Arduino DUE** si avrà:

$$V_{\text{LSB}} = (V_{\max} - V_{\min}) / 4096 = (3,3 - 0) / 4096 = 0,805 \text{ mV}$$

che corrisponde alla più piccola variazione di tensione che è possibile misurare o discriminare.

# Come determinare il corrispondente valore digitale di una tensione analogica?


Ad esempio: se applico una tensione sul pin analogico A0 della scheda Arduino UNO prelevata da una batteria del tipo AAA (la tensione è stata misurata con un tester digitale che fornisce la seguente indicazione: **V<sub>bat</sub> = 1,593V**) a cui corrisponde un valore decimale di **326** nella variabile denominata "tensione\_batteria"

**ATTENZIONE!**

Collegare il polo "+" all'input analogico e il polo "-" a GND (non invertire la polarità della batteria per non distruggere la scheda Arduino).

Non collegare tensioni maggiori di 5V sugli input analogici e/o digitali.

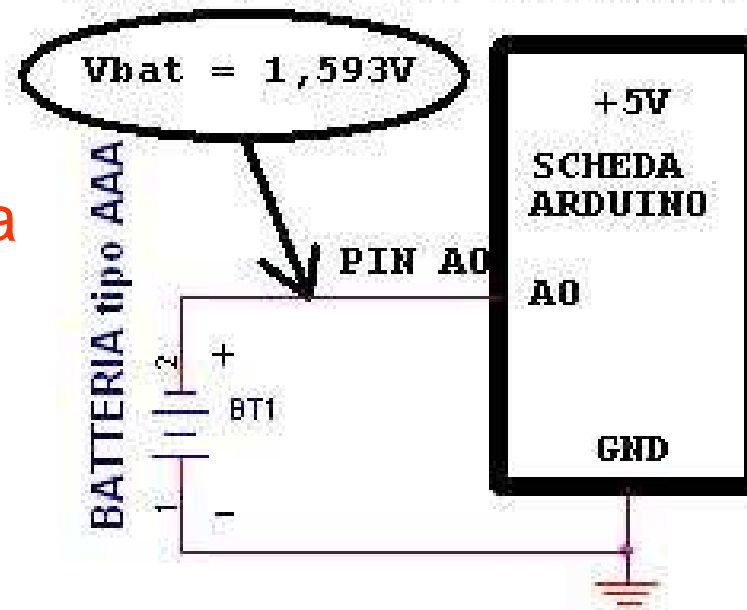La variabile tensione batteria e' uguale a 326 che corrisponde a 1,591V



## Come determinare il corrispondente valore digitale di una tensione analogica?

Le istruzioni per acquisire la tensione applicata sull'input analogico sono le seguenti:

```
// variabile assegnata al valore della tensione di batteria
```

```
int tensione_batteria;
```

```
// acquisisci il valore di tensione presente sull'input analogico A0
```

```
tensione_batteria = analogRead(0);
```


Dopo l'esecuzione delle presenti istruzioni si avrà che la variabile denominata "**tensione\_batteria**" è uguale al numero intero decimale **326**.

$$tensione\_batteria = \frac{1,593}{\frac{5-0}{2^{10}}} = 326,2464$$

Che viene troncato al numero intero **326**
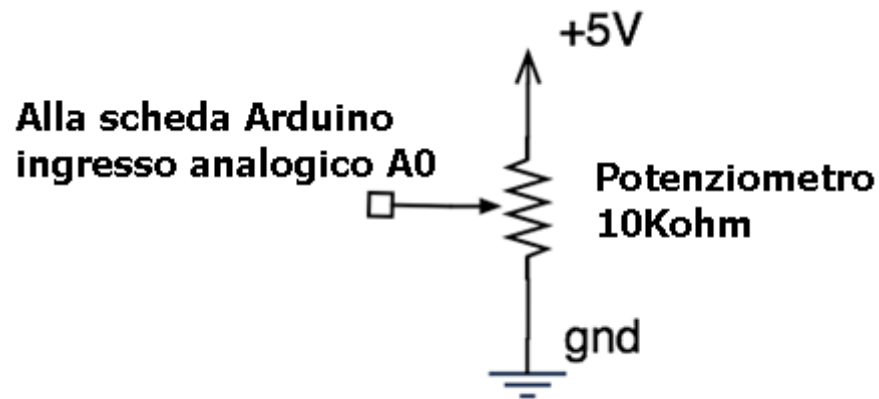
# Potenzimetro

- Ma come fare per inserire una tensione variabile su uno dei 6 ingressi analogici?




Trimmer multigiri

- Con un potenziometro o trimmer.

**Cavo rosso = +5V (VCC)**





**Cavo viola = al pin A0**

**Cavo blu = 0V (GND)**

 
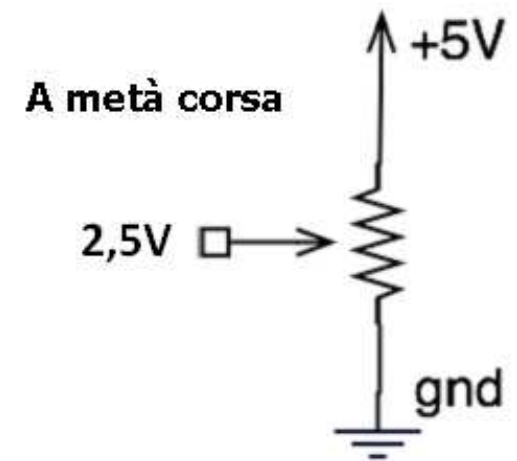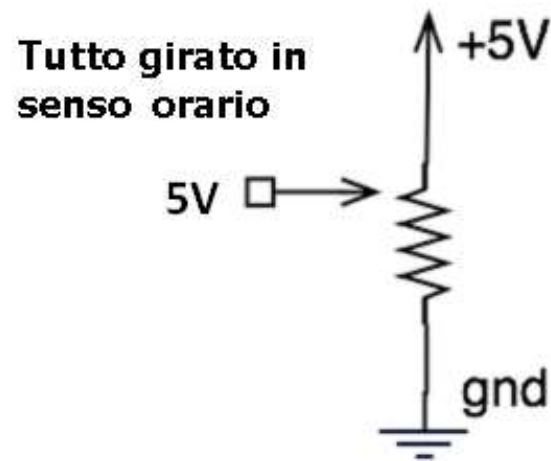  
# Potenziometro

Ruotando la manopola verso destra o sinistra si ha la possibilità di regolare la tensione presente sul piedino centrale del potenziometro (cursore) tra un valore minimo di **0V (GND)** e un valore massimo di **+5V (VCC)**.








## Potenziometri e reostati

Quando conviene utilizzare i potenziometri?

- Ogniqualvolta occorre fornire una serie di valori compresi tra 0 e 1023 (tra 0 e 4095 Arduino DUE) con una semplice rotazione dell'albero cursore.
- Per misurare l'angolo di rotazione dell'alberino (circa  $270^\circ$ )
- L'alberino può essere collegato per rilevare il movimento di una rotella, pendolo, ecc.
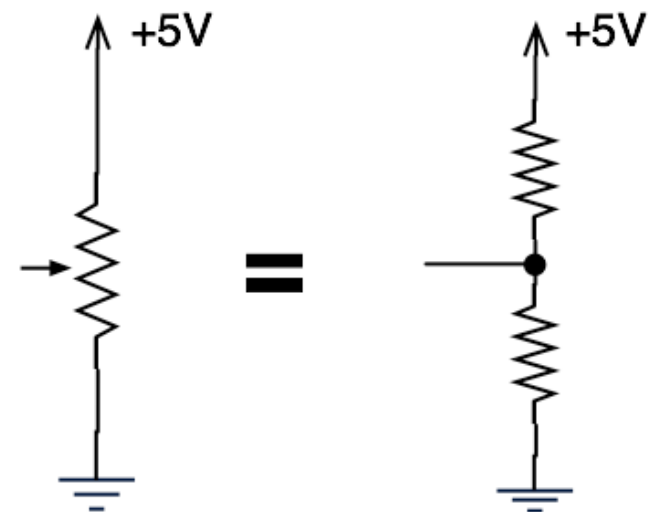
## Potenzimetri e reostati

- I potenziometri sono un semplice esempio di partitore di tensione
- La tensione viene suddivisa in due se l'alberino si trova esattamente a metà, ma può essere modificata semplicemente variando la rotazione dell'alberino.




# Software per l'ingresso analogico

- Girare lentamente la manopola per modificare la velocità di lampeggio del led.
- Notare la mancanza della funzione `pinMode()` dentro `setup()` per l'input analogico

```
/* I.I.S. Primo LEVI - Torino
   Esercizio N. 4
   Progetto: AnalogReadSerial_1      Autore: Questo è
   Descrizione: Lettura di un input analogico con pot
   collegato al pin A0)              Data: 28/01/2012 */
int ritardo; // variabile utilizzata per il ritardo
int num_input_analogico = 0; // numero pin utilizzato per leggere l'input analogico
int lettura_potenziometro; // variabile utilizzata per la lettura dell'input analogico
void setup() // funzione di inizializzazione della seriale RS232
{
  pinMode(13, OUTPUT); // inizializza il pin 13 della scheda
}
void loop() // programma principale (main) --> ciclo infinito (loop)
{ // acquisisci il valore dell'input analogico pin 0 nella variabile "lettura_potenziometro"
  int lettura_potenziometro = analogRead(num_input_analogico);

  digitalWrite(13, HIGH); // accendi il LED forzando un livello ALTO sul pin 13
  delay(lettura_potenziometro); // funzione di ritardo con tempo modificato
                                // dalla lettura della tensione applicata al pin A0
  digitalWrite(13, LOW); // spegni il LED forzando un livello BASSO sul pin 13
  delay(lettura_potenziometro); // funzione di ritardo con tempo modificato
                                // dalla lettura della tensione applicata al pin A0
}
```

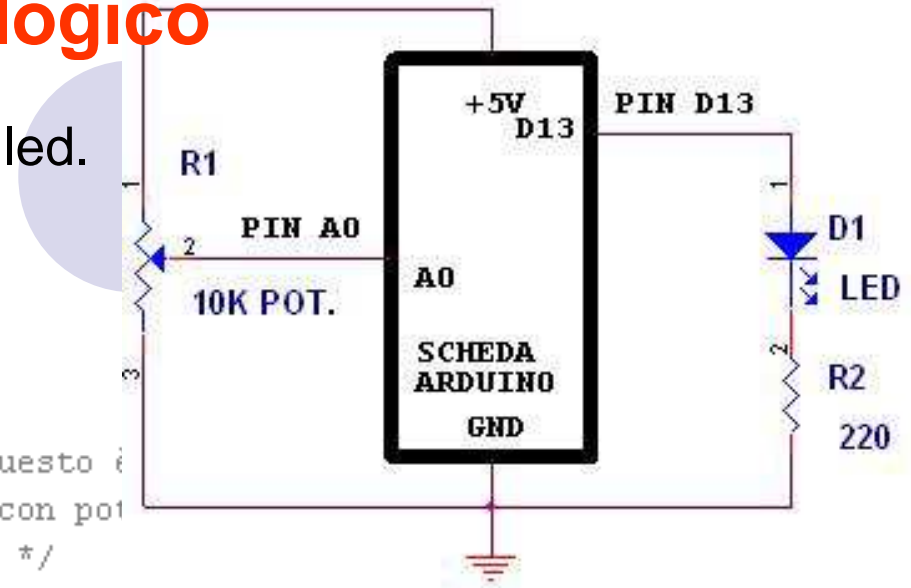

AnalogReadSerial\_1.ino

# Sensori ottici

I sensori di luce convertono la luce in una corrente, tensione o frequenza che possono poi essere ulteriormente elaborate.

## Fotoresistore (LDR)

Questi sono disponibili in una varietà di disegni e materiali. Alcuni tipi ben noti e popolari sono basate sul cadmio, un metallo pesante tossico, che è vietata secondo le ultime linee guida dell'elettronica (RoHS).

I vantaggi dei LDR sono la loro semplicità, robustezza e abbastanza grande gamma dinamica di  $K\Omega$  al  $M\Omega$ ). Il maggiore svantaggio è il valore molto basso di reazione da pochi millisecondi al minuto. La conversione da corrente a tensione viene eseguita attraverso un semplice partitore di tensione.

## Fotodiode


Questi sono molto veloci (~10 nanosecondi di commutazione), ma forniscono solo piccolissime correnti (nA o  $\mu$ A). Per la misura dell'illuminamento ci sono tipi di diodi / transistor il cui colore e sensibilità sono molto simili alla percezione umana.

## Fototransistor

I tempi di commutazione sono nella gamma del microsecondo, quindi considerevolmente più lento dei fotodiode, ma consentono il controllo o la commutazione di correnti relativamente più grandi ( $\mu$ A o mA). A seconda del circuito può essere raggiunto una frequenza di taglio di qualche decina di KHz.


# Sensori ottici - Fotodiodo

CIRCUITO 1 CON FOTODIODO

 


Il fotodiodo opera come una cella solare. Questo circuito è usato raramente. La tensione di uscita è il logaritmo della luce incidente e corrisponde alla caratteristica diodo inverso (~ 0,7 V). E' molto dipendente dalla temperatura.

CIRCUITO 2 CON FOTODIODO

 

Questo circuito è molto semplice e utilizza un divisore di tensione avente una resistenza relativamente alta. La tensione di uscita è linearmente proporzionale alla potenza luminosa, tuttavia, è abbastanza lento (< 8KHz) .


CIRCUITO 3 CON FOTODIODO

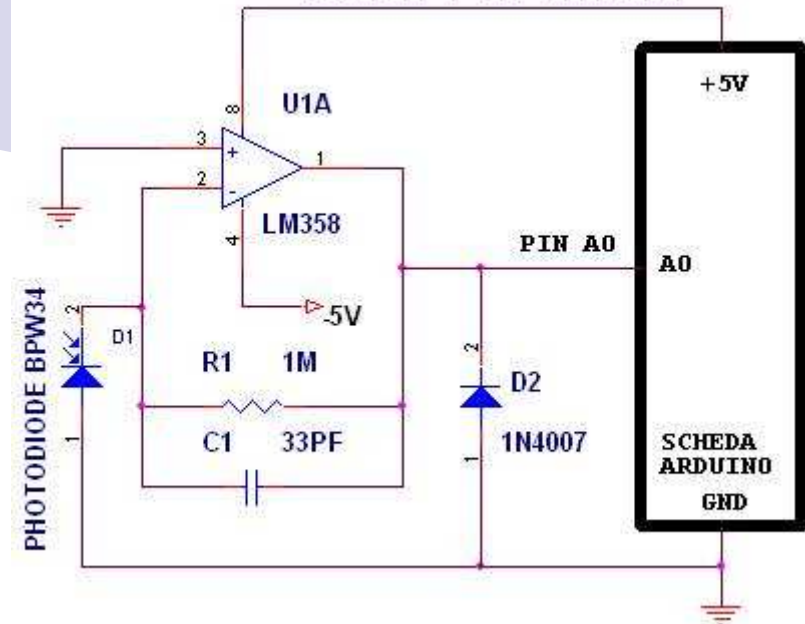

Questo circuito è veloce (<72KHz). Utilizza un amplificatore operazionale con ingressi JFET quindi con una resistenza molto elevata. Richiede una alimentazione duale +5V e -5V ed il diodo D2 è posto a protezione dell'input analogico A0.


# Sensori ottici - Fototransistor

CIRCUITO 1 CON FOTOTRANSISTOR

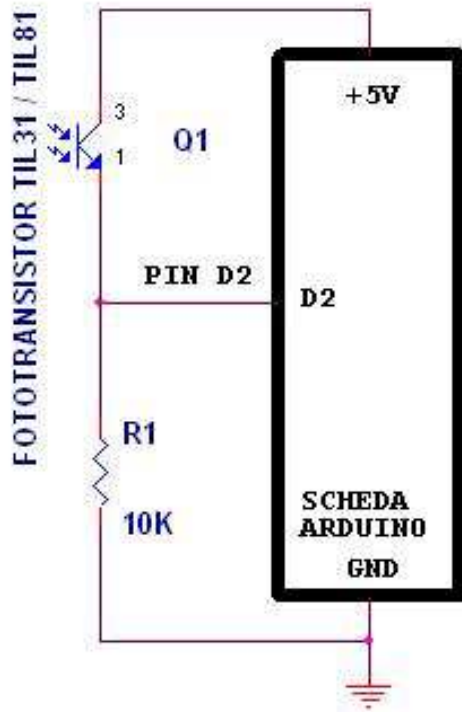

Il fototransistor Q1 lavora come un interruttore controllato dalla luce. Nel **circuito 1**, se Q1 è colpito da un fascio di luce si avrà la saturazione del transistor che determina una tensione  $V_{ce} = V_{31} = 0,2V$  (**PIN D2 = HIGH**). Al contrario quando il Q1 è oscurato la  $V_{ce}=V_{31}=5V$  (**PIN D2 = LOW**).

CIRCUITO 2 CON FOTOTRANSISTOR

 

Il fototransistor Q1 lavora come un interruttore controllato dalla luce. Nel **circuito 2**, se Q1 è colpito da un fascio di luce si avrà la saturazione del transistor che determina una tensione  $V_{ce} = V_{31} = 0,2V$  (**PIN D2 = LOW**). Al contrario quando il Q1 è oscurato la  $V_{ce}=V_{31}=5V$  (**PIN D2 = HIGH**).

## Sensori ottici - Fotoresistore

- La fotoresistenza è una resistenza il cui valore è dipendente dalla luce incidente.



Nei due casi estremi:

- Fotoresistenza **completamente oscurata** (al buio totale) offre una resistenza  **$> 1\text{M}\Omega$**
- Fotoresistenza **esposta alla luce solare diretta** offre una resistenza  **$< 1000\ \Omega$**




 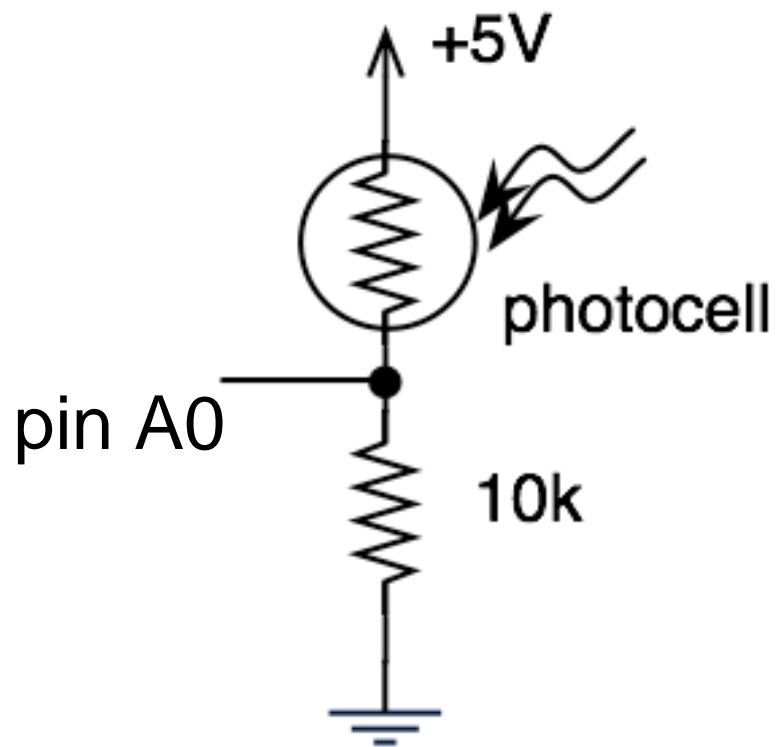
# Circuito con fotoresistenza applicata alla scheda Arduino Uno





# Light frequency modulator

- Lampeggio veloce → fotoresistenza oscurata
- Lampeggio lento → fotoresistenza alla luce

```
/* I.I.S. Primo LEVI - Torino
```

```
Esercizio N. 5
```

```
Progetto: AnalogReadSerial_2 Autore: Questo è un esem
```

```
Descrizione: Lettura di un input analogico collegato ad un  
fotoresistore collegato a +5V e la resistenza da 10Kohm collegata verso GND.
```

```
Il centro del partitore e' collegato all'input analogico A0 Data: 29/01/2012 */
```

```
int ritardo; // variabile utilizzata per il ritardo
```

```
int num_input_analogico = 0; // numero pin utilizzato per leggere l'input analogico
```

```
int lettura_fotoresistore; // variabile utilizzata per la lettura dell'input analogico
```

```
void setup() // funzione di inizializzazione della seriale RS232
```

```
{  
  pinMode(13, OUTPUT); // inizializza il pin 13 della scheda Arduino come OUTPUT (LED)  
}
```

```
void loop() // programma principale (main) --> ciclo infinito (loop)
```

```
{ // acquisisci il valore dell'input analogico pin 0 nella variabile "lettura_fotoresistore"
```

```
// se il fotoresistore e' esposto alla luce si ottengono valori elevati di tensione sul pin A0,  
// quindi valori alti della variabile "lettura_fotoresistore", al contrario se il fotoresistore  
// e' al buio si ottengono valori bassi nella variabile.
```

```
int lettura_fotoresistore = analogRead(num_input_analogico);
```


```
digitalWrite(13, HIGH); // accendi il LED forzando un livello ALTO sul pin 13
```

```
delay(lettura_fotoresistore); // funzione di ritardo con tempo modificato se fotoresistore alla luce/buio
```

```
digitalWrite(13, LOW); // spegni il LED forzando un livello BASSO sul pin 13
```

```
delay(lettura_fotoresistore); // funzione di ritardo con tempo modificato se fotoresistore alla luce/buio
```

```
}
```

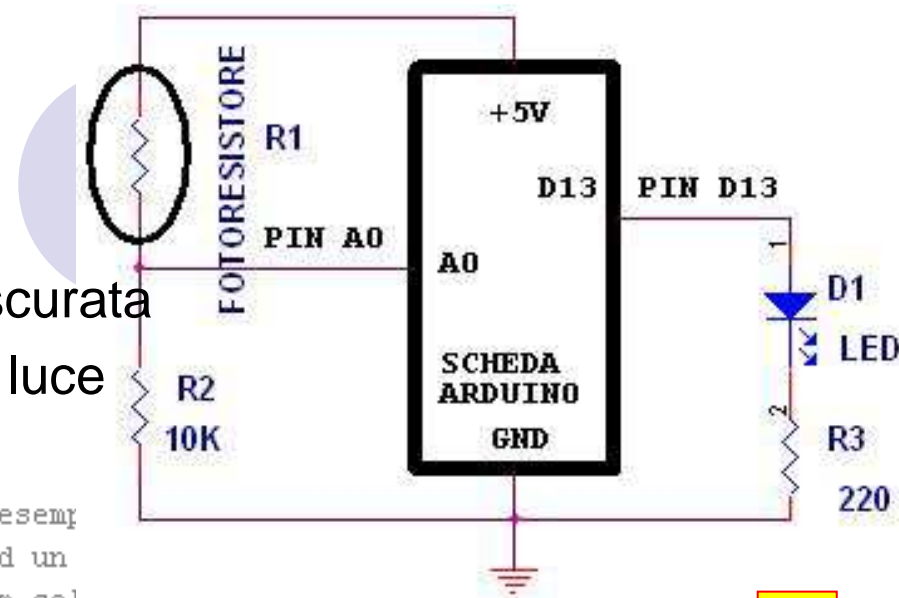


AnalogReadSerial\_2.ino

## Calcolo del tempo? (game)

La ditta Claviere Toys richiede la progettazione di un circuito in grado di effettuare un test sulla capacità di valutare le sequenze temporali dei ragazzi.

Per la realizzazione si utilizzi la scheda Arduino per far lampeggiare un led denominato LD1 ad esempio ogni 1,5 secondi.

 - Premendo un pulsante di tipo n.a. (denominato P1) al momento giusto il led LD1 rimarrà acceso.
- Il led rimane acceso solo per 100 msec e poiché il tempo di reazione della persona si aggira intorno ai 300 msec, quindi non è possibile “congelare” il led mentre è acceso se non dopo svariati tentativi.




## Calcolo del tempo? (game)

Prima di premere il pulsante è quindi necessario valutare, usandolo come riferimento, il tempo che è passato dallo spegnimento del led.

Il candidato, formulando di volta in volta le ipotesi aggiuntive che ritiene necessarie:

- effettui una regolazione dell'intervallo **compreso tra 0,2 e 16,484 secondi** corrispondente alla tensione presente sul cursore di un potenziometro (denominato R2) per regolare la durata dell'intervallo di tempo.
- disegni uno schema a blocchi del progetto completo ricordando di porre particolare attenzione agli input e output.
- disegni lo schema elettrico dei collegamenti dimensionando i componenti.
- Si implementi il software in linguaggio C per la scheda Arduino in modo da leggere l'input per gestire l'output necessari secondo quanto richiesto in precedenza dal testo.
- Ogni volta che si riesce a “congelare” il led sullo stato acceso, tale situazione permane in modo permanente fino alla pressione del pulsante di reset del microcontrollore.

## Calcolo del tempo? (game)

 

Schema elettrico dei collegamenti da effettuare con la scheda Arduino

## Calcolo del tempo? (game)

```
/* I.I.S. Primo LEVI - Torino - Lab. Sistemi Classe 4BN
   Progetto: Calcolo_del_tempo_trascorso      Autore: G. Carpi
   Data: 15/04/2010 */

int ritardo; // variabile utilizzata per il ritardo
int input_trimmer = 0; // numero pin utilizzato per leggere l'input analogico collegato da 10K
int lettura_trimmer; // variabile utilizzata per la lettura dell'input analogico (trimmer)
int pulsante = 2; // pin collegato al pulsante di tipo N.A. tramite una R di pull-up
int led = 13; // pin collegato al LED
/*****/
void setup() // funzione di inizializzazione della seriale RS232
{
  // definisci il numero di Interrupt = 0, definisci il nome della funzione di gestione
  // dell'interrupt = int0_ISR, definisci che ogni volta che il pin2 (INT0) passa dal
  // livello logico HIGH al livello logico LOW genera un interrupt
  attachInterrupt(0, int0_ISR, FALLING);
  pinMode(led, OUTPUT); // inizializza il pin 13 della scheda Arduino come OUTPUT (LED1)
  pinMode(pulsante, INPUT); // inizializza il pin 2 della scheda Arduino come INPUT (pulsante)
  digitalWrite(pulsante, HIGH); // attiva la resistenza interna di pullup
  digitalWrite(led, LOW); // spegni il led
}
/*****/
void loop() // programma principale (main) --> ciclo infinito (loop)
{ // acquisisci il valore dell'input analogico nella variabile "lettura_trimmer"
  // se il trimmer e' circa a meta' corsa sul pin A0 si ottiene una tensione di circa 2,5V,
  // che verrà convertita in un valore circa a meta' scala tra 0 e 1023 dei possibili valori.
  int lettura_trimmer = analogRead(input_trimmer); // lettura del cursore del trimmer
  // il range richiesto si ottiene con il cursore del trimmer tutto girato in senso antiorario (0,2 sec)
  // o in senso orario (16,484 sec.). Si ricorda che 16,384 sec. e' uguale 16384 msec. Inoltre volendo
```

Calcolo\_del\_tempo\_trascorso.ino

Parte 1<sup>a</sup>

## Calcolo del tempo? (game)

```
// considerare l'esempio di 16,484 sec. sec. (15484 msec) si ottiene che il led rimarra' spento (Toff)
// per 16384 msec e sara' acceso (Ton) solo per 100 msec.
// Quindi il T = Toff(variabile dalla posizione del trimmer) + Ton(fisso a 100 msec)
// Pero' il convertitore A/D fornisce un valore compreso tra 0 e 1023 a cui deve corrispondere
// un tempo compreso tra 200 e 16484 msec. Occorre effettuare il seguente calcolo della
// costante moltiplicativa: (16484 - 100) / 1024 = 16
lettura_trimmer = lettura_trimmer * 16; // calcolo per adeguamento alla scala del tempo
digitalWrite(ld1, LOW); // spegni il led1 forzando un livello BASSO sul pin 13
delay(lettura_trimmer); // funzione di ritardo con tempo modificato in funzione del trimmer
digitalWrite(ld1, HIGH); // accendi il led1 forzando un livello ALTO sul pin 13
delay(100); // funzione di ritardo coincidente con 0,1 sec. = 100 msec
}
/*****/
// funzione di gestione dell'interrupt collegato al pin 2 (INT0).
// Questa funzione viene richiamata ogni volta
// che il pin 2 passa dal livello logico "HIGH" al livello logico "LOW" ovvero ogni
// volta che viene premuto il pulsante n.a. collegato al pin 2
void int0_ISR(void)
{
  if (digitalRead(ld1) == 1) // controlla il led1 se e' ACCESO
    while (1); // blocca il programma se il led1 e' acceso.
    // N.B. Ricorda di premere il tasto di RESET per uscire dal loop infinito
  else
    delay(5); // ritardo per eliminare i rimbalzi dei contatti sul pulsante
}
/*****/
```

**Calcolo\_del\_tempo\_trascorso.ino**

**Parte 2<sup>a</sup>**

## Tensione analogica in uscita

Il complemento della funzione di lettura in ingresso di una tensione analogica = **analogRead()**, è la funzione **analogWrite()** che permette di fornire una tensione analogica in uscita.

Questa funzione, se applicata al circuito dei led, permette di modificare la loro luminosità da un livello minimo (led spento) fino ad un livello massimo (led completamente acceso) utilizzando una scala di  **$2^8 = 256$**  valori differenti.

È disponibile con PWM solo sui pin digitali **3, 5, 6, 9, 10 e 11**.

## Pulse Width Modulation

- Molto comunemente è chiamato "**PWM**"
- Il microcontrollore della scheda Arduino UNO non può fornire tensioni analogiche (disponibili con appositi integrati **DAC = Digital Analog Converter**), ma solamente delle tensioni di tipo digitale (0 volt oppure 5 volt).
- Comunque utilizzando una onda quadra con un opportuno duty cycle (rapporto tra la semi-onda positiva fratto il tempo totale dell'onda) si può ottenere la stessa potenza di una corrispondente tensione continua applicata al carico.



# PWM

La tensione di uscita è la media del tempo che rimane a livello alto ( $T_{on}$ ) fratto il tempo totale livello logico basso ( $T_{off}$ )




$$V_{output} = (T_{on} / (T_{on} + T_{off})) * V_{max}$$

**Dove:**

**$T_{on}$**  = semiperiodo  
positivo

**$T_{off}$**  = semiperiodo  
negativo

   **$V_{max}$**  = max. tensione  
di uscita



# PWM

Il PWM è usato in tutto il mondo per:


- Dimmer per le lampade, controllo della velocità dei motori, alimentatori.

Alcune caratteristiche dei segnali PWM

- Il tempo totale ( $T_{tot} = T_{on} + T_{off}$ ) non varia mai.
- Anche la frequenza non varia
- La tensione di uscita può assumere solo due livelli: **HIGH** e **LOW** (5V e GND)

Per mantenere invariata la frequenza si dovrà:

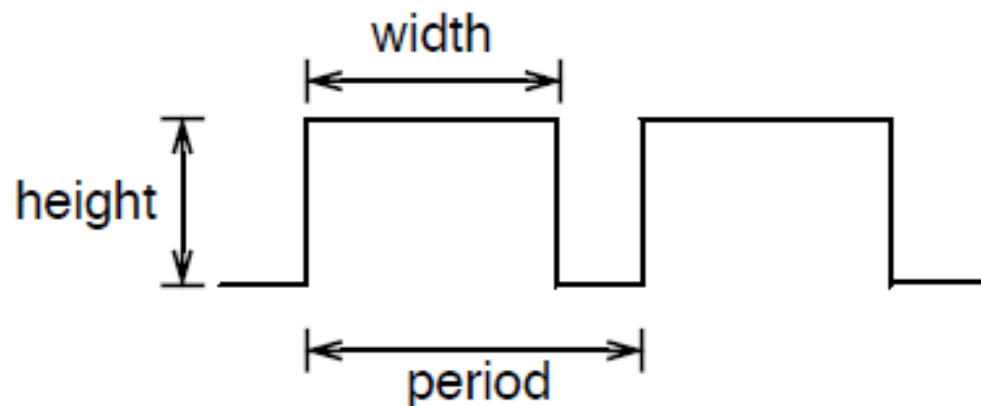- se il **Ton aumenta** il **Toff deve diminuire** della stessa quantità di tempo e viceversa.



## PWM

Arduino UNO è dotato di PWM solo su sei pin:

**3, 5, 6, 9, 10 e 11**


L'istruzione “**analogWrite(pin, valore)**”

lavora ad una frequenza elevata ma fissa (quindi non è utilizzabile per i servi motori) ma più che adeguata per i LED e per i motori.

Utilizza un apposito hardware per i circuiti PWM integrati nel chip ATmega328, senza bisogno di altro software.

La frequenza del PWM utilizzata nell'istruzione `analogWrite()` è impostata a circa **480 Hz e non risulta modificabile.**

# PWM

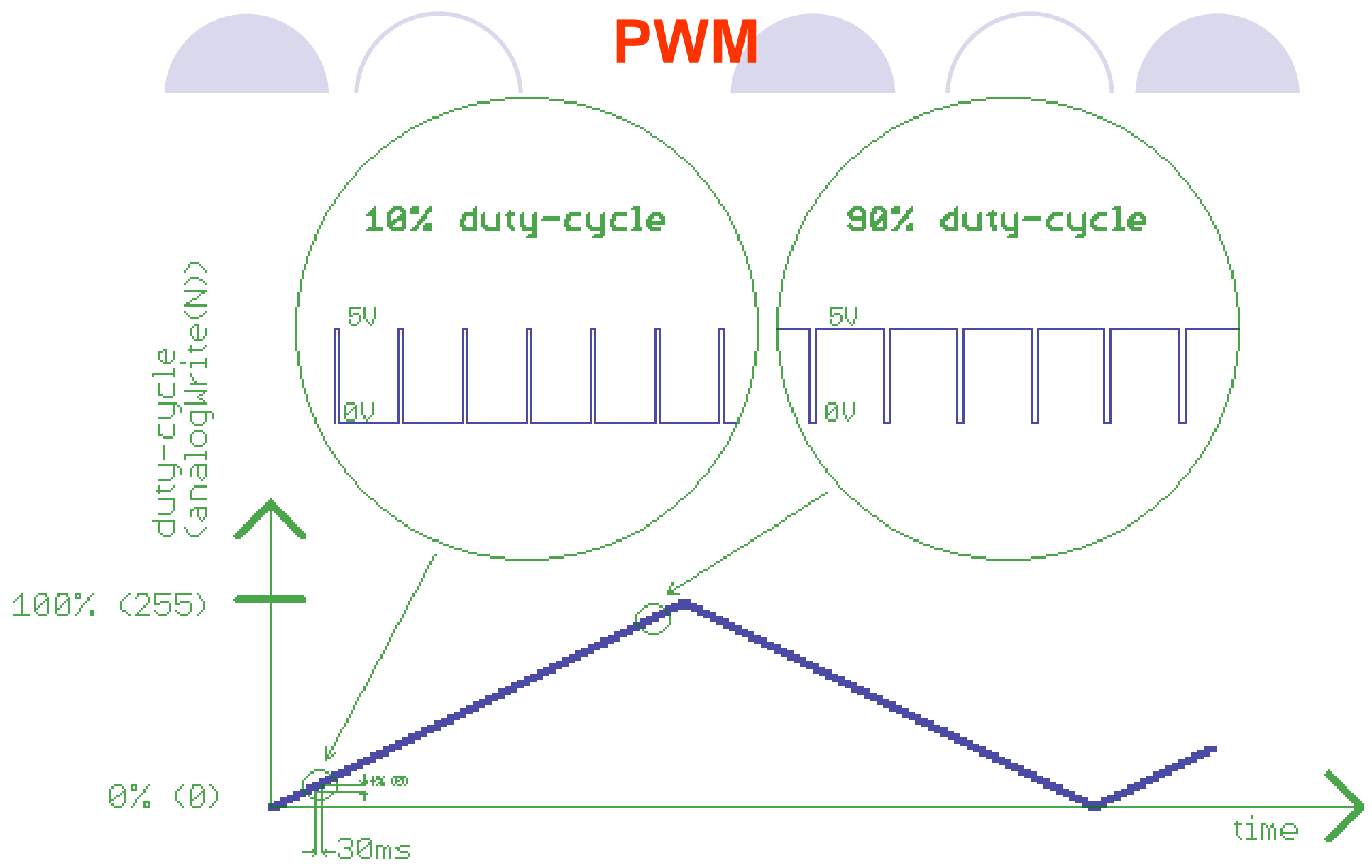

Arduino Example -- Fading

# Variazione luminosità di un Led

/\* I.I.S. Primo LEVI - Torino

Esercizio N. 6

Progetto: AnalogRead\_AnalogWrite\_1 Autore: Questo

Descrizione: Lettura di un input analogico collegato ad  
collegato con gli estremi a +5V e l'altro a GND.

Il cursore centrale del potenziometro e' collegato all'  
che controlla la luminosità del led collegato al pin 10

```
int num_input_analogico = 0; // numero pin utilizzato per
```

```
int num_output_analogico = 10; // numero pin utilizzato p
```

```
void setup() // funzione di inizializzazione
```

```
{
```

```
pinMode(10, OUTPUT); // inizializza il pin 10 della scheda Arduino come OUTPUT (LED)
```

```
}
```

```
void loop() // programma principale (main) --> ciclo infinito (loop)
```


```
{
```

```
// regola la luminosita' del LED leggendo la tensione analogica dal potenziometro (valori compresi
```

```
// tra 0 e 1023, che vengono divisi per 4 in modo da rientrare nel range 0-255)
```

```
analogWrite(num_output_analogico, analogRead(num_input_analogico) / 4);
```

```
}
```

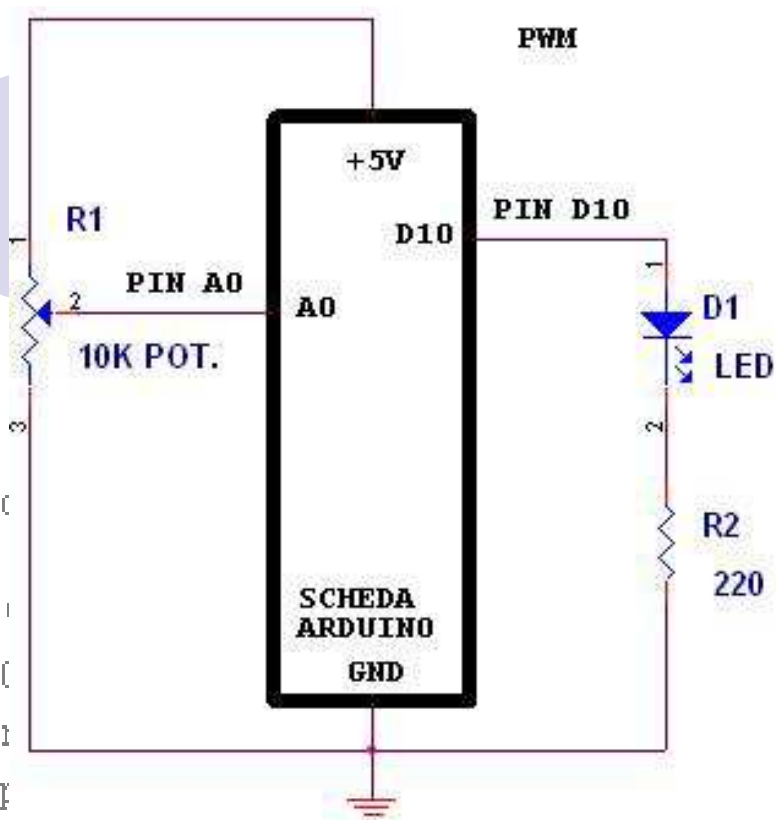


AnalogRead\_analogWrite.ino
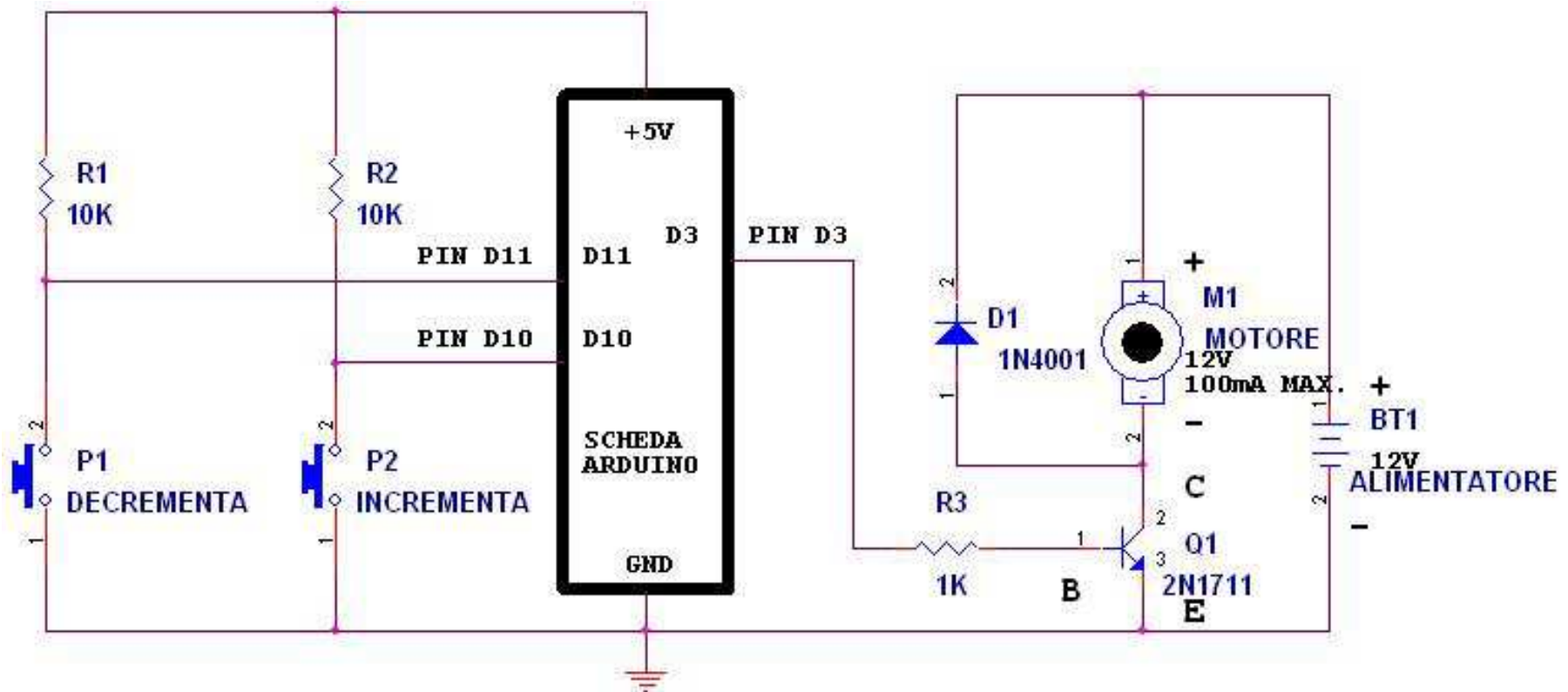
## Motore con controllo velocità a due pulsanti

Permette di regolare la velocità di rotazione di un piccolo motore in continua (ad esempio: una ventolina dei computer) tramite la pressione su due differenti pulsanti per **incrementare** o **decrementare** la velocità.

Se non vengono utilizzati i pulsanti viene mantenuta costante la precedente velocità che era stata modificata.



# Motore con controllo velocità a due pulsanti

```
int Val_PWM = 0; // Valore per il PWM (compreso tra 0 e 255)
const int P1 = 11; // Pulsante decremento (DOWN)
const int P2 = 10; // Pulsante incremento (UP)
const int MOTORE = 3; // Motore da 12V c.c.
void setup()
{
  Serial.begin(9600); // inizializza la seriale a 9600 baud rate
  Serial.println("Start del sistema");
  pinMode(P1, INPUT); // Impostazione Pulsante P1 come ingresso (DOWN)
  pinMode(P2, INPUT); // Impostazione Pulsante P2 come ingresso (UP)
  pinMode(MOTORE, OUTPUT); // Impostazione PIN come uscita motore
  digitalWrite(P1, HIGH); // Abilitazione pull-up
  digitalWrite(P2, HIGH); // Abilitazione pull-up
}
void loop()
{ // Lettura stato pulsante 1 (Decremento velocità)
  if (digitalRead(P1) == LOW) // se P1 e' premuto
  { // controlla se il valore rientra nel campo tra 0 e 255
    if ((Val_PWM > 0) and (Val_PWM <= 255))
    { // effettua il decremento della velocità
      Val_PWM=Val_PWM-1; // decremento unitario
      Serial.print("Valore PWM: "); // stampa nuovo valore
      Serial.println(Val_PWM, DEC);
    }
  }
  // Lettura stato pulsante 2 (Incremento velocità)
  if (digitalRead(P2) == LOW) // se P2 e' premuto
  { // controlla se il valore rientra nel campo tra 0 e 255
    if ((Val_PWM <= 255) and (Val_PWM >= 0))
    { // effettua l'incremento della velocità
      Val_PWM=Val_PWM+1; // incremento unitario
      Serial.print("Valore PWM: "); // stampa nuovo valore
      Serial.println(Val_PWM, DEC);
    }
    digitalWrite(MOTORE, Val_PWM); // Imposta la nuova velocità
    delay(50); // Attesa di 50msec.
  }
}
```

Motore\_in\_cc\_con\_2\_pulsanti\_Up\_Down.ino



## II LED RGB

- Con il led **RGB** è possibile ottenere più di **16 milioni di colori** ( $2^8 \times 2^8 \times 2^8 = 16.777.216$ )
- Si richiedono 3 uscite PWM per i 3 colori primari:

**R = RED**

**G = GREEN**


**B = BLUE**

  


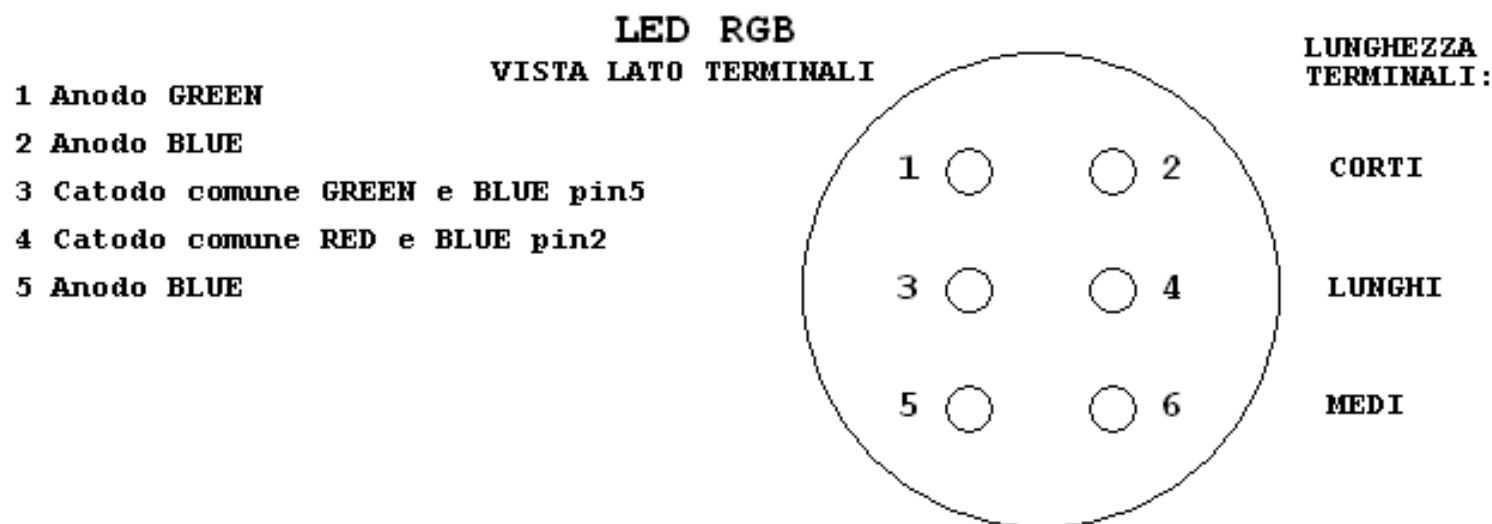
## II LED RGB

- Caratteristiche del Led RGB della Kingbright LF819EMBGMB
- $I_{\text{Forward}}$  (tipica) = 20mA
- $I_{\text{Forward}}$  (max.) = 30mA(rosso) / 25mA(verde) / 30mA(blu)
- $V_{\text{Forward}}$  (tipica) = 2V(rosso) / 2,2V(verde) / 4,5V(blu)
- $V_{\text{Reverse}}$  (max.) = 5V
- Intensità (min.) = 80mcd(rosso) / 100mcd(verde) / 20mcd(blu)
- Intensità (max.) = 200mcd(rosso) / 200mcd(verde) / 60mcd(blu)
- Ang. di osservazione = 30 gradi
- Lungh. d'onda di picco = 625nm(rosso) / 565nm(verde) / 430nm(blu)
- Temperatura di funzionamento da -40°C a +85°C
- Lunghezza (corpo) 13,5mm - Ø 10mm - Passo terminali 2,54mm





# RGB Color Fading

- Il software proposto permette la lenta dissolvenza del colore e la sua miscelazione.

Led\_RGB.ino

 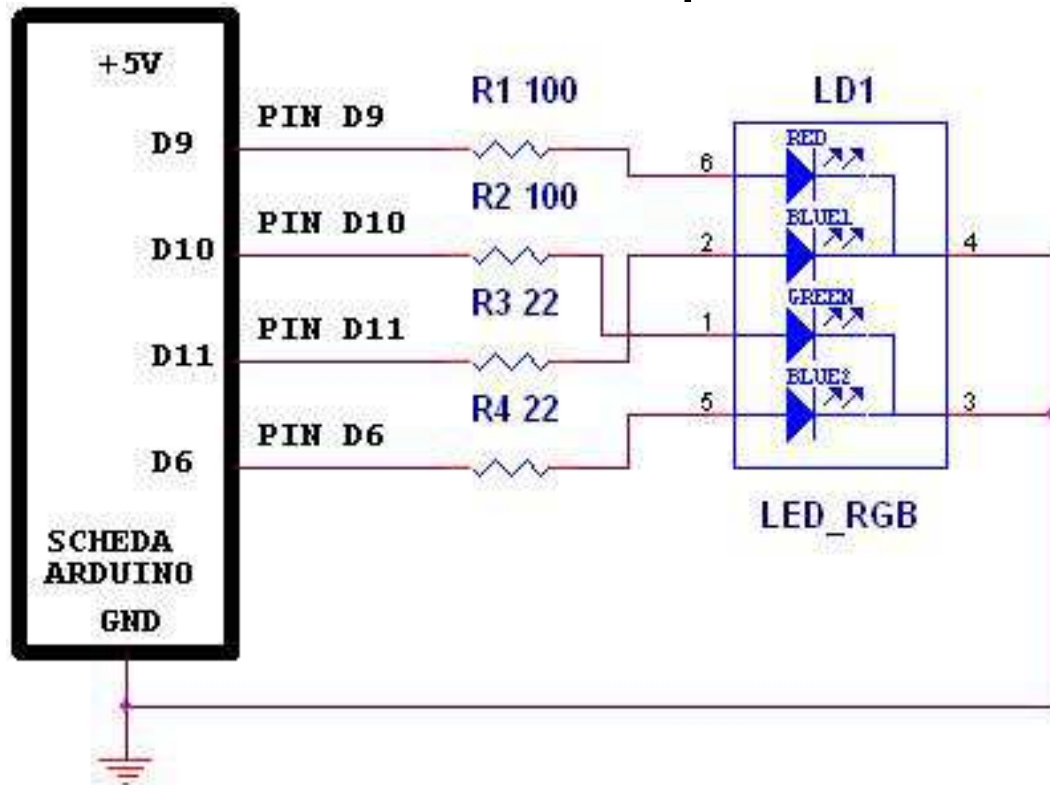- Inoltre trasmette anche i valori del colore visualizzato sulla porta seriale.




## Rilievo della tensione di carica / scarica di un condensatore

Rilievo della tensione di carica e scarica ai capi di un condensatore con trasmissione dei dati sulla seriale del PC con possibilità di visualizzazione dei dati sulla seriale (e loro memorizzazione per ottenere un grafico tramite il software).

È possibile scrivere un programma su Arduino e uno sul computer denominato Processing sempre in linguaggio C.

In Arduino: l'acquisizione della tensione di carica / scarica permette di inviare i dati, tramite porta seriale USB, come byte al software presente sul computer

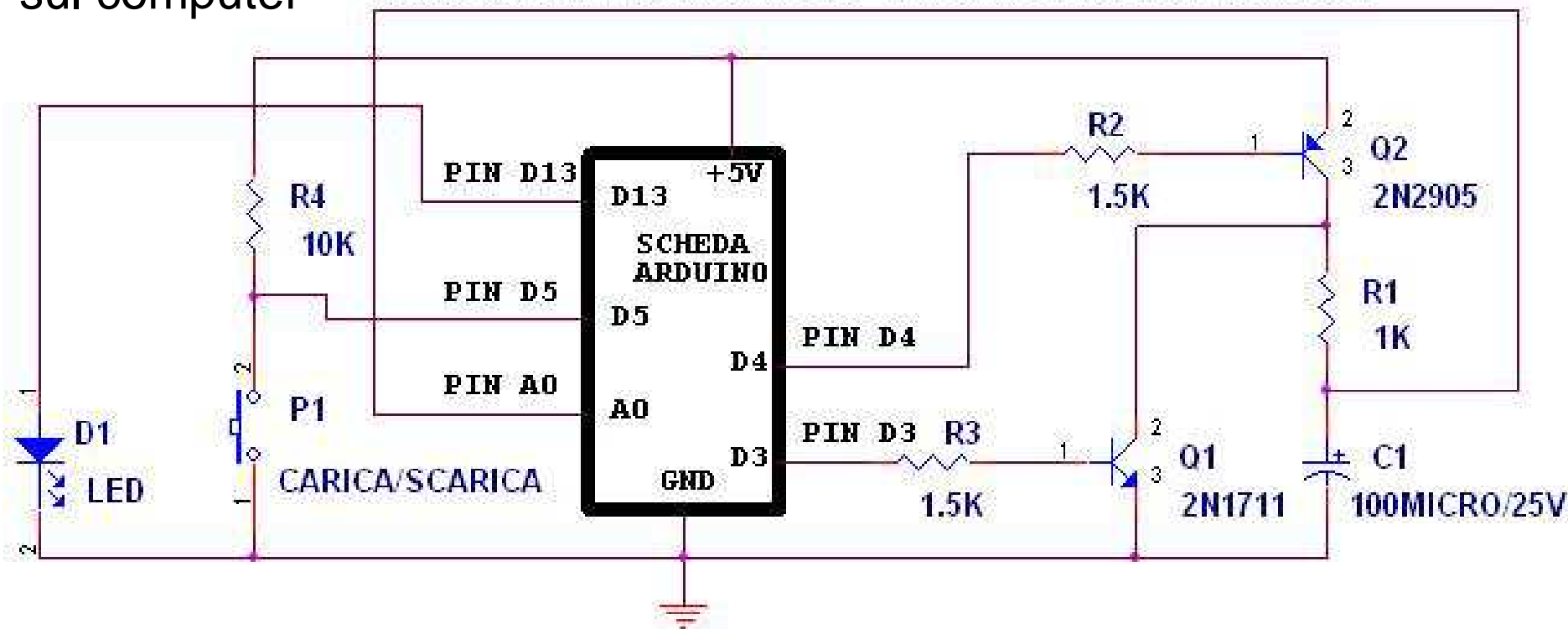INTERFACCIA PER CARICARE / SCARICARE UN CONDENSATORE



## Rilievo della tensione di carica / scarica di un condensatore

La tensione di carica massima del C1 sarà:

$$V_{c1} = V_{cc} - V_{ecsatQ2} = 5 - 0,2 = \mathbf{4,8V}$$

La tensione di scarica minima del C1 sarà:

$$V_{c1} = V_{cesatQ1} = \mathbf{0,2V}$$

|                    | <b>Q2<br/>PNP</b>     | <b>Q1<br/>NPN</b>     | <b>Descrizione</b>  |
|--------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| <b>STAND-BY</b>    | Interdizione<br>(off) | Interdizione<br>(off) | Condizione<br>di inizio lavoro                            |
| <b>CARICA</b>      | Saturazione<br>(on)   | Interdizione<br>(off) | Fase di carica del<br>condensatore C1                     |
| <b>SCARICA</b>     | Interdizione<br>(off) | Saturazione<br>(on)   | Fase di scarica del<br>condensatore C1                    |
| <b>IMPOSSIBILE</b> | Saturazione<br>(on)   | Saturazione<br>(on)   | <b>ATTENZIONE!</b><br>Cortocircuito<br>dell'alimentazione |

```
/* I.I.S. Primo LEVI - Torino - Lab. Sistemi Classe 5BN
   Progetto: Tensione_di_carica_scarica_condensatore_nel_tempo      Autore: G. Carpignano
   Data: 10/05/2013 */

int durata_acquisizione = 100; // variabile che determina ogni quanti millisecondi occorre acquisire
int input_tensione_cl = 0; // pin 0 analogico collegato al C1
int lettura_tensione_cl; // variabile utilizzata per la lettura dell'input analogico (ai capi di C1)
int transistor_npn = 3; // pin 3 configurato come Output, collegato al transistor Q1 (2N1711)
int transistor_pnp = 4; // pin 4 configurato come Output, collegato al transistor Q2 (2N2905)
int pulsante = 5; // pin 5 pulsante N.A. serve come Start della fase carica e della fase scarica
int led = 13; // pin 13 configurato come Output da collegare al led
long tempo; // variabile utilizzata per calcolare il tempo es

/*****

void setup() // funzione di inizializzazione della seriale
{
  pinMode(transistor_npn, OUTPUT); // inizializza l'output del transistor NPN Q1
  pinMode(transistor_pnp, OUTPUT); // inizializza l'output del transistor PNP Q2
  digitalWrite(transistor_npn, LOW); // interdizione del NPN Q1 forzando un livello BASSO
  digitalWrite(transistor_pnp, HIGH); // interdizione del PNP Q2 forzando un livello ALTO
  pinMode(led, OUTPUT); // inizializza il pin 13 come l'output del led
  digitalWrite(led, LOW); // spegni il led forzando un livello BASSO
  pinMode(pulsante, INPUT); // inizializza il pin 5 come l'input del pulsante n.a.
  digitalWrite(pulsante, HIGH); // attiva la R di pullup interna (10K) forzando un livello ALTO
  Serial.begin(115200); // inizializza la seriale RS232 con 115200 baud, 8 bit dati, nessuna parità
}

/*****

void loop() // programma principale (main) --> ciclo infinito (loop)
{ // finchè il pulsante non viene premuto continua a verificare il pulsante
  // Serial.print("\nPREMI IL PULSANTE PER INIZIARE LA FASE DI CARICA");
```

## Software per Arduino (1<sup>a</sup> parte)

```
while(digitalRead(pulsante) == HIGH) // nell'attesa della pressione del pulsante
{ // fai lampeggiare il led
  digitalWrite(led, HIGH); // accendi il led forzando un livello ALTO
  delay(100); // ritardo di 100 msec.
  digitalWrite(led, LOW); // spegni il led forzando un livello BASSO
  delay(100); // ritardo di 100 msec.
};
// FASE DI CARICA DEL CONDENSATORE
// Serial.print("\nCARICA DEL CONDENSATORE");
digitalWrite(led, HIGH); // accendi il led forzando un livello ALTO
digitalWrite(transistor_npn, LOW); // interdizione del NPN Q1 forzando un livello BASSO
delay(10); // ritardo di 10 msec
digitalWrite(transistor_pnp, LOW); // saturazione del PNP Q2 forzando un livello BASSO
// acquisisci il valore dell'input analogico con un tempo espresso nella variabile
// denominata "durata_acquisizione", espresso in millisecondi
tempo = 0; // reset del tempo
for(int x=0; x < 100; x++) // tempo totale = 100 * 10 = 1000 msec = 1 sec
{
  lettura_tensione_cl = analogRead(input_tensione_cl); // lettura della tensione ai capi di C1
  tempo = tempo + durata_acquisizione; // aggiorna il tempo incrementandolo
  delay (durata_acquisizione); // ritardo tra una acquisizione e la successiva
  // Serial.print(tempo); // trasmetti il dato tempo
  // Serial.print("\t"); // trasmetti il dato TAB
  Serial.println(lettura_tensione_cl); // trasmetti i dati acquisiti in formato decimale
}
// Serial.print("\nFINE ACQUISIZIONE");
// FASE DI STAND-BY
digitalWrite(transistor_npn, LOW); // interdizione del NPN Q1 forzando un livello BASSO
```

## Software per Arduino (2<sup>a</sup> parte)

```
digitalWrite(transistor_npn, LOW); // interdizione del NPN Q1 forzando un livello BASSO
digitalWrite(transistor_pnp, HIGH); // interdizione del PNP Q2 forzando un livello ALTO
// Serial.print("\nPREMI IL PULSANTE PER INIZIARE LA FASE DI SCARICA");
while(digitalRead(pulsante) == HIGH) // nell'attesa della pressione del pulsante
{ // fai lampeggiare il led
  digitalWrite(led, HIGH); // accendi il led forzando un livello ALTO
  delay(100); // ritardo di 100 msec.
  digitalWrite(led, LOW); // spegni il led forzando un livello BASSO
  delay(100); // ritardo di 100 msec.
};
// FASE DI SCARICA DEL CONDENSATORE
// Serial.print("\nSCARICA DEL CONDENSATORE");
digitalWrite(led, LOW); // spegni il led forzando un livello BASSO
digitalWrite(transistor_pnp, HIGH); // interdizione del PNP Q2 forzando un livello ALTO
delay(10); // ritardo di 10 msec
digitalWrite(transistor_npn, HIGH); // saturazione del NPN Q1 forzando un livello ALTO
// acquisisci il valore dell'input analogico con un tempo espresso nella variabile
// denominata "durata_acquisizione", espresso in millisecondi
tempo = 0; // reset del tempo
```

```
for(int x=0; x < 100; x++) // tempo totale = 100 * 10 = 1000 msec = 1 sec
{
  lettura_tensione_cl = analogRead(input_tensione_cl); // lettura della tensione ai capi di C1
  tempo = tempo + durata_acquisizione; // aggiorna il tempo incrementandolo
  delay (durata_acquisizione); // ritardo tra una acquisizione e la successiva
  // Serial.print(tempo); // trasmetti il dato tempo
  // Serial.print("\t"); // trasmetti il dato TAB
  Serial.println(lettura_tensione_cl); // trasmetti i dati acquisiti in formato decimale
}
// Serial.print("\nFINE ACQUISIZIONE");
// FASE DI STAND-BY
digitalWrite(transistor_npn, LOW); // interdizione del NPN Q1 forzando un livello BASSO
digitalWrite(transistor_pnp, HIGH); // interdizione del PNP Q2 forzando un livello ALTO
}
/*****/
```

Software per Arduino  
(4<sup>a</sup> parte)



```
/* I.I.S. Primo LEVI - Torino          Data: 10/01/2012
   ACQUISISCE, MEMORIZZA E VISUALIZZA I DATI RELATIVI ALLA CARICA/SCARICA
   DI UN CONDENSATORE E RESISTENZA COMPRESI TRA 0 e 5V (10 bit = 0-1023 valori)
   Progetto: Acquisizione, memoria e visualizzazione dati      Autori: Classe 5BN
   Descrizione: Legge dalla seriale i valori Di un R/C (0-1023) trasmessi
   dalla scheda Arduino, li visualizza su un grafico e li memorizza su file.   */
// importazione del file per gestire la seriale
import processing.serial.*;
Serial mia_porta_rs232; // la definizione del nome relativo alla porta seriale
int xPos = 1; // posizione orizzontale del grafico in pixel
boolean fine_acquisizione = false; // fine acquisizione, salva e chiudi il file dei dati
// definisce l'uscita su file
PrintWriter output;
/*****/
void keyPressed() // se viene premuto un tasto "" (Close)
{
  if (key == 'c' || key == 'C') // se e' stato premuto il carattere "C" oppure "c"
  { // fine acquisizione, salva e chiudi il file dei dati
    fine_acquisizione = true;
  }
}
/*****/
void setup ()
{
  // dimensioni della finestra grafica x, y
  size(1000, 400);
  // Crea un nuovo file denominato "dati.txt" nella cartella dove si trova lo sketch
  output = createWriter("dati.txt");
```

Software per Processing  
(1ª parte)

```
// stampa la lista delle porte seriali che sono attive
println(Serial.list());
// viene attivata la prima della lista denominata "0" alla velocita' di 115200 baud
mia_porta_rs232 = new Serial(this, Serial.list()[0], 115200);
// non generare un serialEvent() se ricevi una nuova linea (C.R. Carriage Return):
mia_porta_rs232.bufferUntil('\n');
// setta i valori di background:
background(0);
}
/*****/
void draw ()
{
    if (fine_acquisizione) // fine acquisizione, salva e chiudi il file dei dati
    {
        output.flush(); // Scrivi i dati rimanenti rimasti nel buffer
        output.close(); // Chiudi il file
        exit(); // ESCI dal programma
    }
}
/*****/
void serialEvent (Serial mia_porta_rs232)
{ // acquisisci la stringa di caratteri ASCII:
    String inString = mia_porta_rs232.readStringUntil('\n');
    if (inString != null) // se la stringa e' diversa da 0 caratteri
    {
        // cancella ogni eventuale spazio:
        inString = trim(inString);
        // converti la stringa in un numero reale
```

## Software per Processing (2<sup>a</sup> parte)

```
float inByte = float(inString);
// Scrivi i dati appena ricevuti nel file su una riga differente
// con un carattere "\t" (TAB) tra ogni dato inserito
// output.println(xPos + "\t" + inByte);
// output.println(inByte); // per memorizzare in valori reali
output.println(int (inByte)); // per memorizzare in valori interi
// rimappa il numero in un valore compreso tra 0 e 1023 per essere visualizzato sul grafico
inByte = map(inByte, 0, 1023, 0, height);
// disegna la linea sul grafico:
stroke(255,0,0); // colore nel formato Red, Green, Blue (range tra 0 e 255 per ogni colore)
line(xPos, height, xPos, height - inByte);
// controlla se sei alla fine del grafico, in tal caso cancella e inizia:
if (xPos >= width)
{
  xPos = 0;
  background(0);
}
else
{
  // incrementa la posizione orizzontale di un pixel:
  xPos++; // xPos = xPos + 1; incremento unitario
}
}
}
```

Software per Processing  
(3<sup>a</sup> parte)

# Rilievo della tensione di carica / scarica di un condensatore

Software Arduino e Processing con grafico (Excel) e file dati.

